

# Arithmétique binaire

M. Combacau  
combacau@laas.fr



Université Paul Sabatier  
LAAS-CNRS

November 10, 2024



東北大學  
NORTHEASTERN UNIVERSITY

## Objectif

Comprendre comment sont effectués les calculs  
dans un processeur informatique

# Introduction

## Arithmétique

### Étude des propriétés de l'ensemble des nombres rationnels ( $\mathbb{Q}$ )

- Définition légèrement modifiée dans ce cours
- $\rightarrow$  les opérations de calcul de base (+, -,  $\times$ , /)
- Basé sur la logique combinatoire
- Réalisation complète pour les opérations arithmétiques combinatoires
- Principes et algorithmes associés pour les opérations non combinatoires (vues en S6 en DES)

# Addition binaire de deux bits (1)

Comme pour les nombres en base 10, l'addition de deux mots est réalisée en se basant sur l'addition de deux digits (bits ici)

- soit  $a$  et  $b$  deux variables booléennes interprétées comme la valeur  $a_0 \times 2^0$  (abus de langage)
- la somme de ces deux valeurs donne 0, 1 ou 2
- le résultat est codé sur deux bits  $r_1 s_0$
- Table de vérité

$a_0$	$b_0$	$r_1$	$s_0$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



on reconnaît immédiatement :

$$\begin{cases} s_0 &= \overline{a_0} \cdot b_0 + a_0 \cdot \overline{b_0} = a_0 \oplus b_0 \\ r_1 &= a_0 \cdot b_0 \end{cases}$$
  
## Addition binaire de deux bits (2)

$$\begin{cases} s_0 &= \overline{a_0}.b_0 + a_0.\overline{b_0} = a_0 \oplus b_0 \\ r_1 &= a_0.b_0 \end{cases}$$

D'où les logigrammes qui permettraient sa réalisation



Cette réalisation est dite "demi-additionneur"

## Addition binaire de deux bits (3)

- Addition  $n$  bits,  $\Rightarrow$  propager retenue bits  $i$  vers bits  $i + 1$ .
- Additionneur complet  $\Rightarrow$  3 bits en entrée ( $r_i, a_i, b_i$ )
- Table de vérité



$r_i$	$a_i$	$b_i$	$r_{i+1}$	$s_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

On trouve (méthode au choix )

$$\begin{cases} s_i &= a_i \oplus b_i \oplus r_i \\ r_{i+1} &= r_i \cdot a_i + r_i \cdot b_i + a_i \cdot b_i \end{cases}$$
  
# Addition binaire de deux bits (4)


D'où une réalisation par portes et réseaux logiques



Mise en œuvre de l'additionneur complet
 
# Addition binaire de $n$ bits (1)

Elle repose sur la mise en parallèle de  $n$  additionneurs complets



Additionneur conçu pour les entiers positifs

Addition de deux nombres négatifs en ca2

$A < 0$  et  $B < 0$ , codés respectivement par  $2^n - |A|$  et  $2^n - |B|$ .

$$\begin{aligned} S &= 2^n - |A| + 2^n - |B| \\ &= 2^n + (2^n - |A + B|) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  code de  $-A - B$  avec  $r_n = 1$

# Addition binaire de $n$ bits (2)

Addition de  $A \geq 0$  et  $B < 0$  en ca2

$$\begin{aligned} \left\| \begin{aligned} S &= A + 2^n - |B| \\ &= 2^n + (A - |B|) \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  code de  $A - |B|$  avec  $r_n$

1  $|A| \geq |B|$ ,  $S = A - B \geq 0$  retenue  $r_n = 1$

2  $|A| < |B|$ ,  $S = |A| - |B| < 0$  retenue  $r_n = 0$

$\Rightarrow$  soustracteur  $A - B$  ( $B > 0$ ) si on remplace  $B$  par ca2( $B$ )

**Exemple**

$$\begin{array}{rcl} 2 & 0010 & (\text{code de } 2) \\ -3 & 1101 & (\text{code de } 16-3=13) \\ \hline S & 1111 & (\text{code de } -1) \end{array}$$



# Temps de calcul (1)

Un opérateur logique  $\rightarrow$  temps de propagation =  $\delta_t$  (approximation)

- Calcul de  $r_1 = 2 \times \delta_t$ , calcul de  $s_0 = \delta_t$
- Calcul de  $r_2 = (2 + 2) \times \delta_t$ , calcul de  $s_1 = 2 \times \delta_t + \delta_t$
- ...
- Calcul de  $r_i = (i \times 2) \times \delta_t$ , calcul de  $s_{i-1} = i \times \delta_t + \delta_t = (2i + 1)\delta_t$

Propagation de retenue  $\Rightarrow$  dépendance linéaire de la durée à  $n$

Durée de l'addition  $\Rightarrow$  limite la performance du calculateur !

Exemple sur 64 bits : si  $\delta_t = 2ns \Rightarrow s_{63}$  calculé en  $127ns$

Solution : calcul en parallèle de toutes les retenues (retenue anticipée)

# Temps de calcul (2)

## Retenue anticipée (pour $r_2$ )

On sait que

$$\begin{cases} r_1 &= a_0.b_0 + a_0.r_0 + b_0.r_0 \\ r_2 &= a_1.b_1 + a_1.r_1 + b_1.r_1 \end{cases}$$

D'où

$$\begin{aligned} r_2 &= a_1.b_1 + a_1.(a_0.b_0 + a_0.r_0 + b_0.r_0) + b_1.(a_0.b_0 + a_0.r_0 + b_0.r_0) \\ &= a_1.b_1 + a_1.a_0.b_0 + a_1.a_0.r_0 + a_1.b_0.r_0 + b_1.a_0.b_0 + b_1.a_0.r_0 + b_1.b_0.r_0 \end{aligned}$$

Cette expression de  $r_2$  peut être réalisée en "deux couches" (ET suivi de OU) sur réseau logique programmable (calcul en  $2 \times \delta_t$ )

De même

$$\begin{aligned} s_1 &= a_1 \oplus b_1 \oplus r_1 \\ &= \overline{a_1}.\overline{b_1}.r_1 + \overline{a_1}.b_1.\overline{r_1} + a_1.\overline{b_1}.\overline{r_1} + a_1.b_1.r_1 \\ &= \overline{a_1}.\overline{b_1}.(a_0.b_0 + a_0.r_0 + b_0.r_0) + \overline{a_1}.b_1.(a_0.b_0 + a_0.r_0 + b_0.r_0) \\ &\quad + a_1.\overline{b_1}.(a_0.b_0 + a_0.r_0 + b_0.r_0) + a_1.b_1.(a_0.b_0 + a_0.r_0 + b_0.r_0) \end{aligned}$$

# Temps de calcul (3)

## Retenue anticipée (pour $r_2$ )

$$\begin{aligned}
 s_1 &= \overline{a_1}.\overline{b_1}.(a_0.b_0 + a_0.r_0 + b_0.r_0) \\
 &\quad + \overline{a_1}.b_1.\overline{(a_0.b_0 + a_0.r_0 + b_0.r_0)} \\
 &\quad + a_1.\overline{b_1}.\overline{(a_0.b_0 + a_0.r_0 + b_0.r_0)} \\
 &\quad + a_1.b_1.(a_0.b_0 + a_0.r_0 + b_0.r_0) \\
 &= \overline{a_1}.\overline{b_1}.a_0.b_0 + \overline{a_1}.\overline{b_1}.a_0.r_0 + \overline{a_1}.\overline{b_1}.b_0.r_0 \\
 &\quad + \overline{a_1}.b_1.\overline{a_0}.\overline{b_0} + \overline{a_1}.b_1.\overline{a_0}.\overline{r_0} + \overline{a_1}.b_1.\overline{b_0}.\overline{r_0} \\
 &\quad + a_1.\overline{b_1}.\overline{a_0}.\overline{b_0} + a_1.\overline{b_1}.\overline{a_0}.\overline{r_0} + a_1.\overline{b_1}.\overline{b_0}.\overline{r_0} \\
 &\quad + a_1.b_1.a_0.b_0 + a_1.b_1.a_0.r_0 + a_1.b_1.b_0.r_0
 \end{aligned}$$

Réalisable sur réseau logique programmable


temps de reponse  $3 \times \delta_t$  ( $NON \rightarrow ET \rightarrow OU$ )

Quelle que soit l'expression, il est toujours possible de revenir à une forme **somme de produits**

temps de réponse  $3 \times \delta_t$  indépendant de  $i$


# Temps de calcul (4)

Réalisation de  $s_2$  et  $r_2$

 
 
## Quelques conclusions

- Retenue anticipée plus rapide  $\leftrightarrow$  circuit plus complexe
- Calculs identiques faits plusieurs fois en parallèle



- Le calcul de la retenue  $r_2$  n'a pas à être câblé
- Complexité tout à fait abordable pour des logiciels

## Quelques conclusions (2)

- Retenue  $r_n$  à câbler !
- C'est un indicateur de **débordement** de capacité
- Additionneur  $n$  bits mis en œuvre dans tous les processeurs

Cet additionneur va servir pour mettre en œuvre la soustraction  $A - B$  d'une manière très simple.

Il suffit de complémenter l'entrée  $B$  de l'additionneur et d'ajouter  $+1$  au résultat ( $r_0$ ) pour obtenir la soustraction  $A - B$ .

Nous y reviendrons lors de la construction d'une UAL (Unité Arithmétique et Logique)